Francesco Silvi as iKØRKS "franz"

francescosilvi @ libero.it

L'antenna verticale di i8SKG (G. Valletta)

Durante le vacanze estive del 2008 ho costruito e provato l'antenna che si vede proposta in due articoli distinti nelle pagine di Radio Rivista di quest'anno.


Ricordo innanzitutto che la stessa è coperta da un brevetto industriale , cioè non può essere usata da terzi per scopi commerciali , ma l'autore ce ne concede la libera costruzione e l'uso personale a scopo didattico .

Questo tipo di radiatore sfrutta un principio di funzionamento molto differente da quello usuale di 7,5 mt tipo la "Ribakov" e simili , dove viene usato un



conduttore unico da raccordare per tutte le bande decametriche esclusi gli $80~{\rm metri}$, con un rendimento un pò scarso se non si usa il CW .

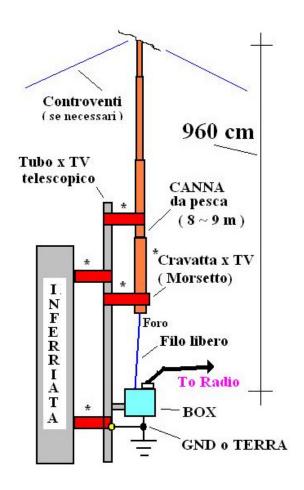Con 10 metri si ha la particolarità che risuona anche nelle armoniche più grandi multiple di questa misura e cambierà solo l'impedenza davanti al tx in ogni nostra frequenza che andremo ad usare .



Lunghezza ideale cavo

L = Multiplo di X

$$X = \frac{\sum_{i=1}^{n} (fatt. propagazione del cavo)}{2}$$

Ex . con multigamma da 80 m in su :

$$\lambda = \frac{300}{Mhz} = \frac{300}{3.6} = 83,33 \text{ metri}$$

$$quindi X = \frac{83,33}{2} = 0,66 = \boxed{27,5}$$

Il cavo d'antenna dovrebbe essere un multiplo di questa lunghezza

* Montaggio della canna

Mentre possiamo parlare di una **lunghezza intera** riferita ai 10 metri e **metà** per i 20 , per i 40 si tratta del **sottomultiplo di 1 / 4 ?** (Lambda dell'alfabeto greco o lunghezza d'onda in metri riferita ai Mhz della frequenza) ed appena 1 / 8 ? **per gli 80** .

E se nelle prime frequenze l'impedenza è elevatissima (qualche migliaio di O – Ohm gr, o resistenza di carico) a 7 Mhz abbiamo 50/73 O ed a 3,5 scendiamo a 28-30 dove il conduttore è elettricamente molto corto, <u>ma lungo appena quell'ottavo utile per far funzionare ancora bene</u> l'antenna.

E' chiaro che l'accordatore svolge un ruolo essenziale , l'autore inoltre spiega bene come esso mette d'accordo le impedenze più disparate con quella del TX ed il suo uso rende molto selettiva l'antenna alla frequenza in uso . infatti ne mostra la costruzione di uno nel secondo numero .


IØZV Francesco ha costruito una verticale di una diecina di metri e messo ai suoi piedi una scatola di commutazione per un accordo banda per banda , mentre il maestro di CW **i4ALU Carlo Amorati** usava una canna da pesca della stessa misura (verticale da viaggio !) con un accordatore MFJ e dei radiali a ventaglio subito sotto la base .

Su un vecchio numero di Radio Kit elettronica (che non ricordo) c'era pure un altro tipo di costruzione : la modifica per i 10 metri di una grossa 5/8 da C. B., tipo le serie Mantova della Sigma, per farle funzionare esattamente allo stesso modo e cioè in armonica.

Senza toccare com'è l'antenna originale si tagliano via dall'elemento più fino della punta 13,5 cm (rimontando lo scaricatore a più punte esattamente com'era prima), così la risonanza dell'antenna sale subito a 28,5 Mhz e con l'accordatore è tutto O. K. per le restanti bande a noi interessate.

Per costruire tutta la nostra antenna si usa allora lo stesso criterio già usato per l'altro tipo di "canna ", tenendo presente però che il filo questa volta sarà più lungo e bisognerà usare una scatola rettangolare per contenere il trasformatore in ferrite.

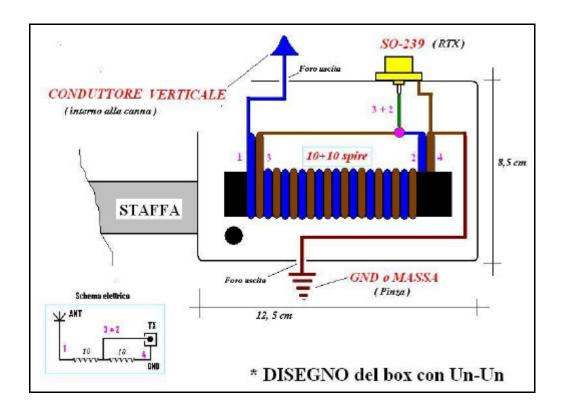Procurarsi allora una canna <u>in vetronite non conduttiva</u> di almeno 8-9 metri ed un tubo di ferro zincato di prolunga inferiore (ex. Palo estensibile per antenne tv di 3 m) per fissare l'antenna sull'inferriata – balcone da noi prescelta .



Il box con l'autotrasformatore è stretto al palo con *una staffa a muro di detti pali* e viene usata di nuovo la colla a caldo con pistola di fusione per bloccare ferrite, connettori e fili uscenti.

Disegno e foto illustrano allora la costruzione dei questa scatola con l' *UN–UN*, annotando che l'ho chiusa superiormente con un pezzo di plexiglass trasparente lavorato a misura e forato : chi non è interessato può usare il coperchio originale .


Le spire doppie serrate sulla bacchetta in ferrite , sempre con trecciola bicolore da 1 mq , saranno 10 e collegate secondo il consueto *schema elettrico* .

Ho montato per prova l'antenna sull'inferriata laterale esterna della casa estiva dei miei suoceri a Formia (LT) ed ho collegato il mio piccolo quadrigamma Yaesu 857 per verificare gli accordi in gamma nelle HF.

La pinza di massa è stata aggiunta per valutare l'influenza sul valore del R.O.S.: nei 10 & 20 metri non occorre aggiungerla perché per configurazione elettrica il conduttore che irradia è già completo, ma nelle gamme più basse il discorso è molto diverso.

Sui 40 & 80 metri (e pure su 15 e 30 loro terze armoniche) viene a mancare la metà inferiore elettrica di questo conduttore e si perde subito in rendimento utile se non si

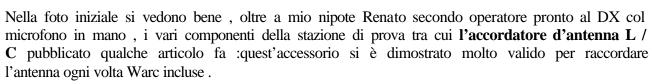attacca la pinza a qualche massa vicina . E il wattmetro dell'apparato concorda ...



Un ultimo consiglio : non usate alta potenza con l'antenna ravvicinata in field day o attivazioni d'emergenza perché l'esposizione a campi consistenti di Radio Frequenza non fa bene proprio a nessuno .

Allontanatela perciò dal vostro tx con più cavo di collegamento (il mio è lungo circa 25 metri) così che vi accorda pure meglio nelle bande più basse.

<u>E se ascoltate poche stazioni non vi preoccupate perché questo tipo d'antenna favorisce quelle veramente DX " togliendo dalla ricezione" tedeschi , russi ed europei in genere!</u>

Per facilitare gli accordi (senza danni a finali per radio come l'ic706, lo Yaesu 817 e simili) e non disturbare in aria, vedrò infine di costruire un semplice *ponte di rumore in HF*, di cui ne è ovvia poi la pubblicazione.

'73 de Francesco, sempre QRV per ogni cosa

Bibliografia:

R. R. 3 + 4 // 2008 - i8SKG G. Balletta: verticale a larga banda

R. R. 3 // 1988 - iØ ZV Francesco Cherubini : Verticale 5 bande





il " $piccolo\ operatore$ " Renato e sullo sfondo la nostra antenna montata sulla inferriata